

HANSER



Inhaltsverzeichnis

W. Friedrich Oehme, Mario Huemer, Markus Pfaff

Elektronik und Schaltungstechnik

Ein verständlicher Einstieg

ISBN: 978-3-446-42961-1

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

<http://www.hanser.de/978-3-446-42961-1>

sowie im Buchhandel.

Inhalt

1	Einführung	11
1.1	Elektronische Schaltungen.....	11
1.2	Die Welt der elektronischen Bauelemente	12
1.3	Mikroelektronik.....	15
1.4	Der Weg durch das Buch.....	17
2	Physikalische Grundlagen elektrischer Schaltungen	19
2.1	Spannung und Strom	19
2.2	Widerstand, Kapazität, Induktivität.....	24
2.2.1	Stromleitung und Widerstand	25
2.2.2	Kapazität.....	29
2.2.3	Induktivität	31
2.3	Stromkreis	37
2.3.1	Grundbeziehungen.....	37
2.3.2	Parallel- und Serienschaltung.....	48
2.4	Reale Bauelemente	55
2.4.1	Widerstand, Kondensator und Spule	56
2.4.2	Verlustleistung und die Speicherung von Energie	61
2.5	Verständnisfragen	68
3	Passive Netzwerke	70
3.1	Signale in Schaltungen.....	70
3.2	Übertragungseigenschaften linearer Schaltkreise	77
3.2.1	Methode der komplexen Zeiger	77
3.2.2	Übertragungsfunktion und Bode-Diagramm.....	83
3.2.3	Vierpolmodell	90
3.3	Von der Übertragungsfunktion zum Netzwerk	96
3.4	Verständnisfragen	102

4	Halbleiterbauelemente	104
4.1	Diode und Transistor	104
4.1.1	pn-Übergang und Diode	104
4.1.2	Bipolartransistor	108
4.1.3	Feldeffekttransistor	111
4.2	Der Transistor in der Schaltung	117
4.2.1	Arbeitspunkt	117
4.2.2	Bipolartransistor im Kleinsignalbetrieb	121
4.2.3	Feldeffekttransistor im Kleinsignalbetrieb	127
4.3	Dynamische Signale in Transistoren und Dioden	132
4.3.1	Parasitäre Kapazitäten	133
4.3.2	Diode und Bipolartransistor	135
4.3.3	MOS-Feldeffekttransistor	140
4.4	Verständnisfragen	143
5	Analoge Grundschaltungen	145
5.1	Einzeltransistor als Verstärkergrundschaltung	145
5.1.1	Signalquelle und Last	145
5.1.2	Grundschaltungen des Bipolartransistors	148
5.1.3	Grundschaltungen des MOS-Feldeffekttransistors	164
5.2	Funktionsschaltungen mit mehreren Transistoren	171
5.2.1	Koppelkondensator	171
5.2.2	Darlington-Schaltung	172
5.2.3	Differenzverstärker	176
5.2.4	Schaltungen für Gleichstromquellen	183
5.3	Operationsverstärker	189
5.3.1	Universelle Grundschaltungen mit dem Operationsverstärker	189
5.3.2	Summierer, Differenzierer und Integrierer	196
5.4	Funktionsbausteine der Signalverarbeitung	200
5.4.1	Aktive Filter	201
5.4.2	Das Prinzip von Abtastung und Quantisierung	206
5.4.3	Digital/Analog-Umsetzer	210
5.4.4	Analog/Digital-Umsetzer	213
5.5	Rechnergestützte Schaltungsanalyse	220
5.6	Verständnisfragen	226

6	Digitale Grundschaltungen und Speicher	228
6.1	Digitale Schaltungen und ihre Charakterisierung	228
6.1.1	Digitale Variable und ihre Verknüpfung	228
6.1.2	Last und Verzweigung im Logiknetz	231
6.2	Realisierung der digitalen Grundfunktionen	234
6.2.1	Diodengatter und Dioden-Transistorgatter.....	235
6.2.2	CMOS-Inverter.....	240
6.2.3	Gatter in CMOS-Technik.....	247
6.2.4	Realisierung von Zeitintervallen.....	249
6.3	Ausblick auf das Feld komplexer Digitalbausteine.....	251
6.3.1	Schaltsymbole.....	251
6.3.2	Latch und Flipflop	254
6.3.3	Komplexgatter.....	261
6.3.4	Taktgeneratoren.....	263
6.4	Speicherbausteine für Digitalrechner	269
6.4.1	Bausteine für den Arbeitsspeicher (SRAM, DRAM)	269
6.4.2	Nichtflüchtige Speicher (ROM, EPROM, EEPROM)	279
6.5	Verständnisfragen	287
7	Anhang	289
7.1	Umrechnungstabelle der Vierpolparameter	289
7.2	Formelzeichen und Abkürzungen.....	290
Literatur		293
Index		295